



集成电路原理与设计


3.3 无源器件



CMOS工艺:无源器件


- 集成电阻器
- 集成电容器
- 集成电路中的互连线

MOS工艺：n+或p+扩散电阻

 


- 50—150Ω/方块
- 存在对衬底的寄生电容

MOS工艺：多晶硅电阻

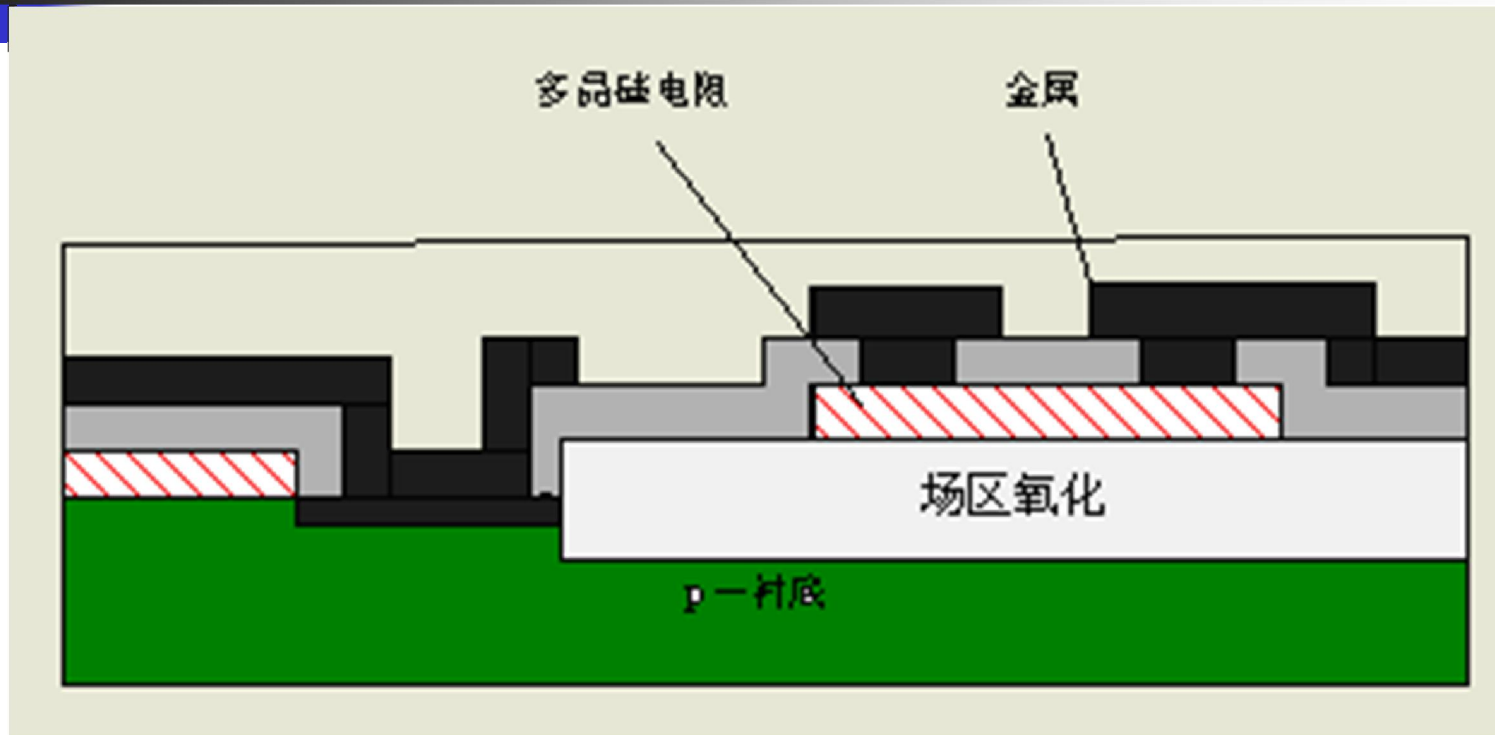


30—200Ω/方块

MOS工艺：阱电阻

 

1—10k Ω /方块

电阻器的版图设计

 


$$R = \rho \frac{L}{TW} = R_{\square} \frac{L}{W}, \quad R_{\square} = \frac{\rho}{T}$$

0.8 μ m CMOS工艺中电阻器的性能参数

元件类型	数值范围 Ω/\square	匹配精度 %	温度系数 $10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	电压系数 $10^{-6}/\text{V}$
p ⁺ 扩散 电阻	80-150	0.4	1500	200
n ⁺ 扩散 电阻	50-80	0.4	1500	200
Poly电阻	20-40	0.4	1500	100
n-well 电阻	1-2k	—	8000	200




集成电路中的元器件

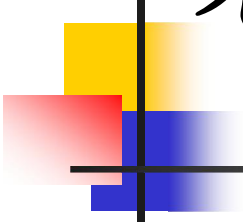







   







- 集成电阻器
- 集成电容器
- 集成电路中的互连线


几种电容结构

- **MOS**电容
- 双层多晶硅（金属）叠置电容
- 阱区**MOS**电容





多层金属： 垂直电容 水平电容




$\Omega - 0.10$			M7
$\Omega - 0.10$			M6
$\Omega - 0.50$			M5
$\Omega - 0.50$			M4
$\Omega - 0.50$			M3
$\Omega - 0.70$			M2
$\Omega - 0.97$			M1

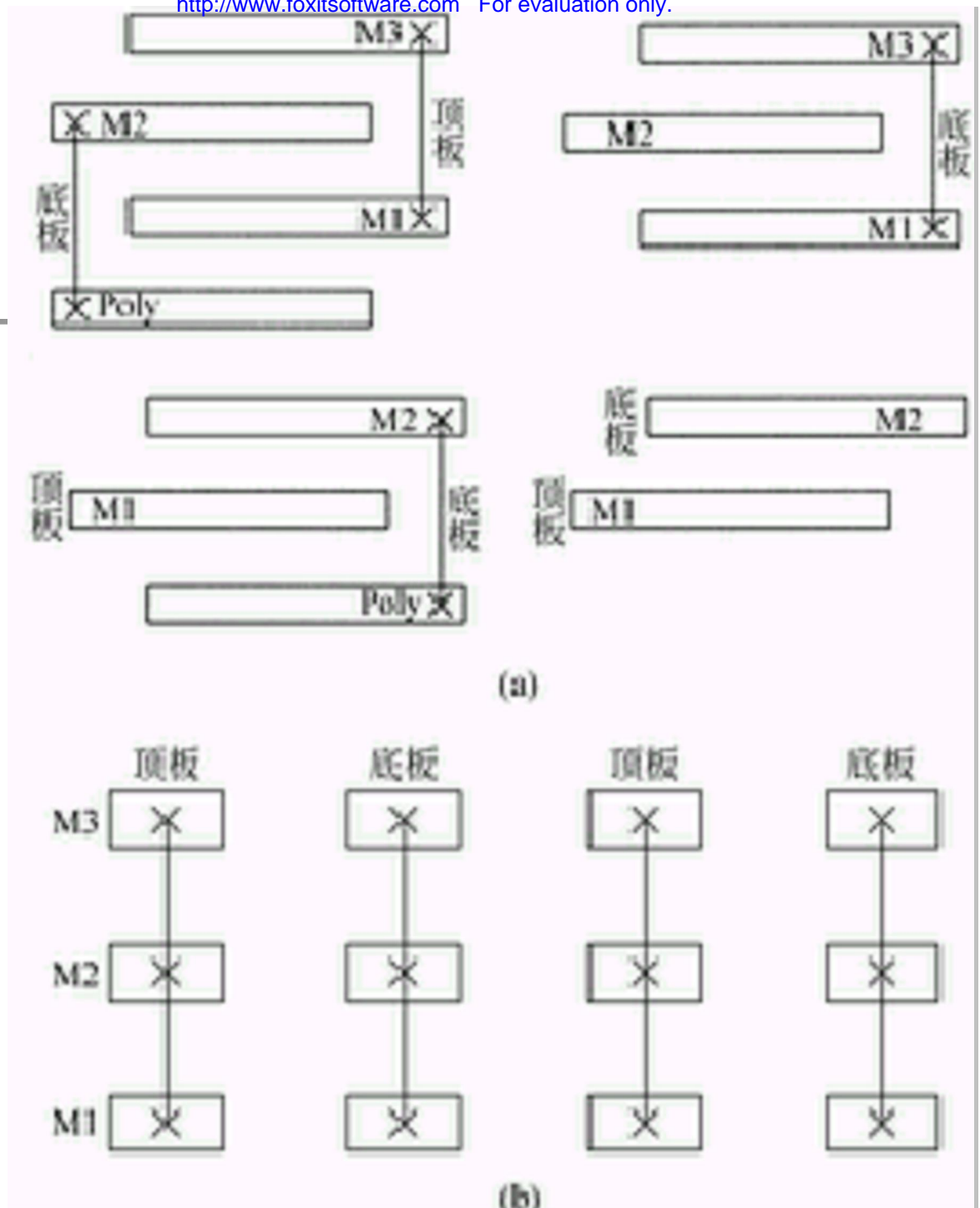

电容器的版图设计

  


电容器的寄生效应

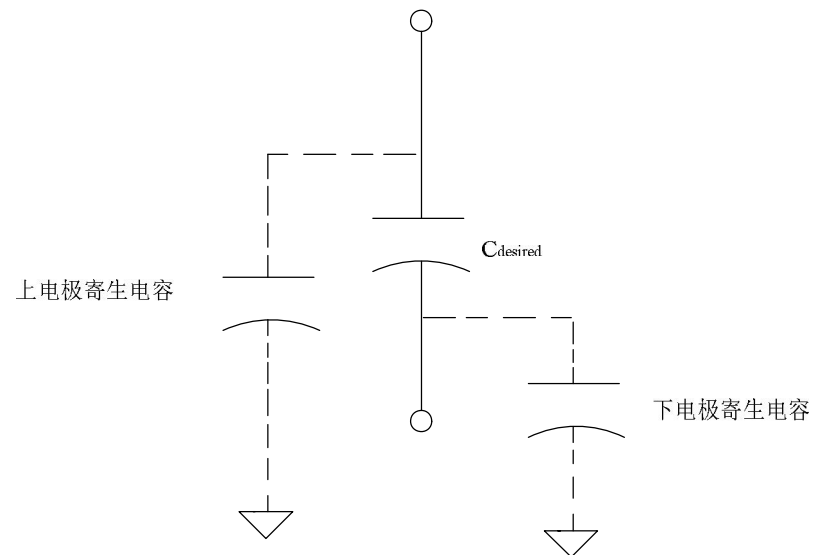  

0.8 μm CMOS工艺中电容器的性能参数

元件类型	数值范围 fF/ μm^2	匹配精度 %	温度系数 $10^{-6}/^\circ\text{C}$	电压系数 $10^{-6}/\text{V}$
MOS电容	2.2-2.7	0.05	50	50
Poly/poly 电容	0.8-1.0	0.05	50	50
M1—Poly 电容	0.021- 0.025	1.5	—	—
M2—M1 电容	0.021- 0.025	1.5	—	—
M3—M2 电容	0.021- 0.025	1.5	—	—

集成电路中的元器件

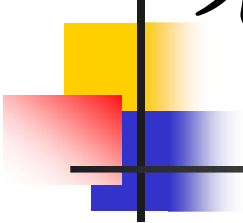

- 集成电阻器
- 集成电容器
- 集成电路中的互连线



连线寄生效应的影响


- 连线存在着寄生电阻、电容和电感
- 按比例缩小后电路连线的电阻增大
- 芯片面积增大使连线长度增加，连线**RC**延迟影响加大
- 连线寄生效应对电路可靠性和速度带来影响

连线按比例缩小后的性质

连线参数	比例因子 (CB)	比例因子 (CV)
几何尺寸 L, W, H, L_0, X_{ox}	$1/k$	$1/k$
电阻 $R = \rho L / WH$	k	k
电容 C_{ox}, C_T	$1/k$	$1/k$
延迟时间 $0.89 \tau RC$	1	1
电压降 IR	1	k^2
电流密度 I / WH	k	k^3
接触孔电阻	k^2	k^2
接触孔电压降	k	k^3


模块	最大延迟时间(ps)
Adder	600
Result Mux	60
Early Bypass Mux	100
Middle Bypass Mux	80
Late Bypass Mux	75
2mm wire	100

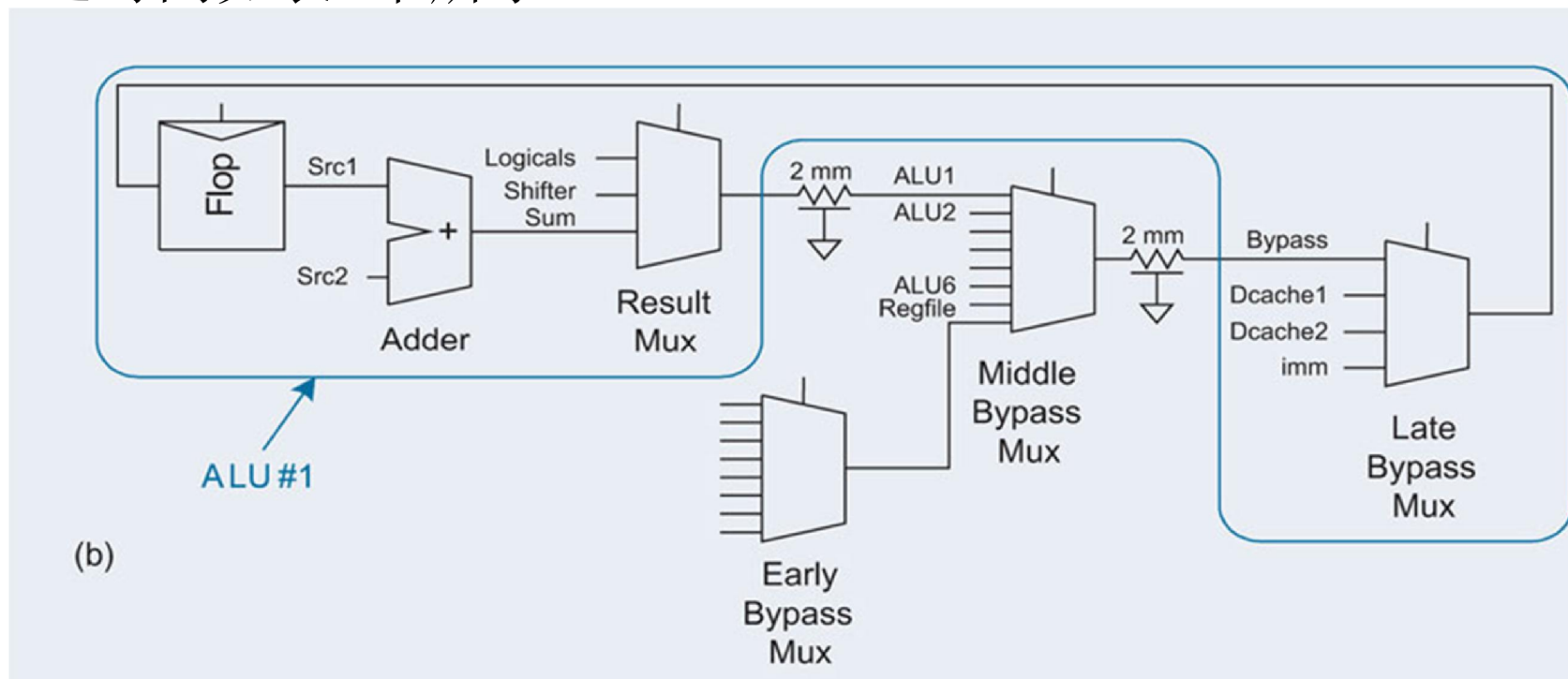- Itanium处理器的算术逻辑单元的结构图,如果触发器的建立时间为65ps,clk到输出Q的延迟时间为50ps,而其他组合逻辑的延迟时间如表1中所示.




互连线

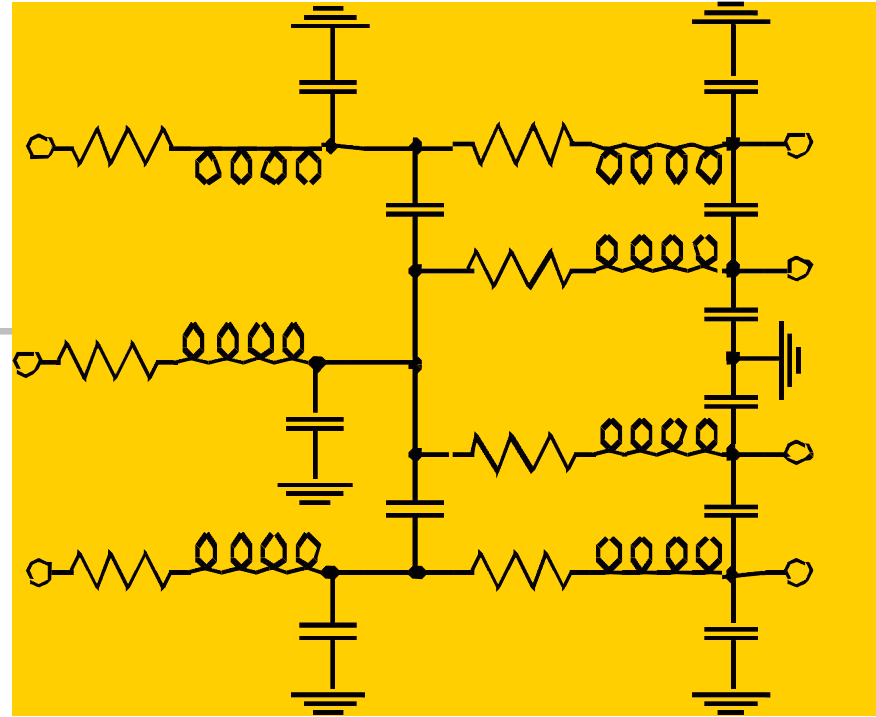
- 寄生电容
- 寄生电阻
- 寄生电感
- 互连线引起的可靠性问题
- 互连线的**RC**延迟



连线的寄生电容

 



互连线电容

 


$$C_v = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{ox}}{H} WL, \quad C_m = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{ox}}{S} TL$$

$$C_1 \approx k(C_v + 2C_m)$$

边缘效应

  

(a) Fringing fields

 


(b) Model of fringing field capacitance.

$$C_v = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{ox}}{H} WL$$

$$C_v = \epsilon_0 \epsilon_{ox} L \left[\left(\frac{W - H/2}{t_{ox}} \right) + \left(\frac{2\pi}{\log(t_{ox} / H)} \right) \right]$$

边缘效应对互连线电容影响


 


连线寄生电容 典型值

元件类型	数值范围 fF/ μm^2	匹配精度 %	温度系数 $10^{-6}/^\circ\text{C}$	电压系数 $10^{-6}/\text{V}$
MOS电容	2.2-2.7	0.05	50	50
Poly/poly 电容	0.8-1.0	0.05	50	50
M1—Poly 电容	0.021- 0.025	1.5	—	—
M2—M1 电容	0.021- 0.025	1.5	—	—
M3—M2 电容	0.021- 0.025	1.5	—	—


电容类型	单位面积电容 (fF/ μm^2)	单位周长电容 (fF/ μm)
金属1-衬底	0.030	0.044
多晶硅-衬底	0.066	0.046
金属2-衬底	0.016	0.042
金属1-多晶硅	0.053	0.051
金属2-多晶硅	0.021	0.045
金属2-金属1	0.035	0.051

互连线寄生电容：特征尺寸减小

  


互连线

 - 寄生电容
- 寄生电阻
- 寄生电感
- 互连线引起的可靠性问题
- 互连线的**RC**延迟




连线的寄生电阻

Wire Resistance

 

$$R = \frac{\rho L}{A} = \frac{\rho L}{H/W}$$

Sheet Resistance R_{\square}
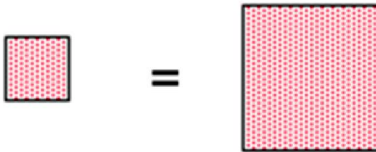
$$R_{1\square} = R_{2\square}$$
The diagram shows two squares of different sizes, both filled with a red grid pattern. The smaller square is on the left and the larger square is on the right. They are separated by an equals sign, illustrating that sheet resistance is independent of the size of the square.




不同连线材料的电阻率

材料	电阻率($\Omega\cdot\text{m}$)
银(Ag)	1.6×10^{-8}
铜(Cu)	1.7×10^{-8}
金(Au)	2.2×10^{-8}
铝(Al)	2.7×10^{-8}
钨(W)	5.5×10^{-8}

不同材料的方块电阻

(针对0.25umCMOS工艺)

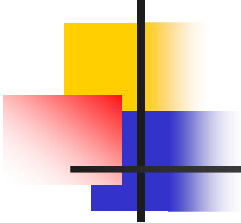


材料	方块电阻(Ω/\square)
n+、p+扩散层	50~150
n+、p+扩散层 (有硅化物)	3~5
N阱	1000 ~1500
多晶硅	150~200
多晶硅 (有硅化物)	4~5
金属铝	0.05~0.1


减小互连线寄生电阻

Overcoming Interconnect Resistance

 - ❑ Selective technology scaling
 - scale W while holding H constant
- ❑ Use better interconnect materials
 - lower resistivity materials like copper
 - use silicides (WSi_2 , $TiSi_2$, $PtSi_2$ and $TaSi$)
 - Conductivity is 8-10 times better than poly alone
- ❑ Use more interconnect layers
 - reduces the average wire length L (but beware of extra contacts)




Wire Spacing Comparisons

 


互连线

 - 寄生电容
- 寄生电阻
- 寄生电感
- 互连线引起的可靠性问题
- 互连线的**RC**延迟



连线的寄生电感

 

$$V_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$$




寄生电感的典型值

封装引脚和键合线的寄生电容和电感


封装类型	电容 (pF)	电感(nH)
68-pin plastic DIP	4	35
68-pin ceramic DIP	7	20
256-pin grid array	1-5	2-15
键合线	0.5-1	1-2
压焊块	0.1-0.5	0.01-0.1

电感对输出电压的影响

 


互连线

 
- 寄生电容
- 寄生电阻
- 寄生电感
- 互连线引起的可靠性问题
- 互连线的**RC**延迟




连线寄生电阻：欧姆压降 (IR Drop)

 


峰值电流在电源线上的压降

 

合理的电源线分布

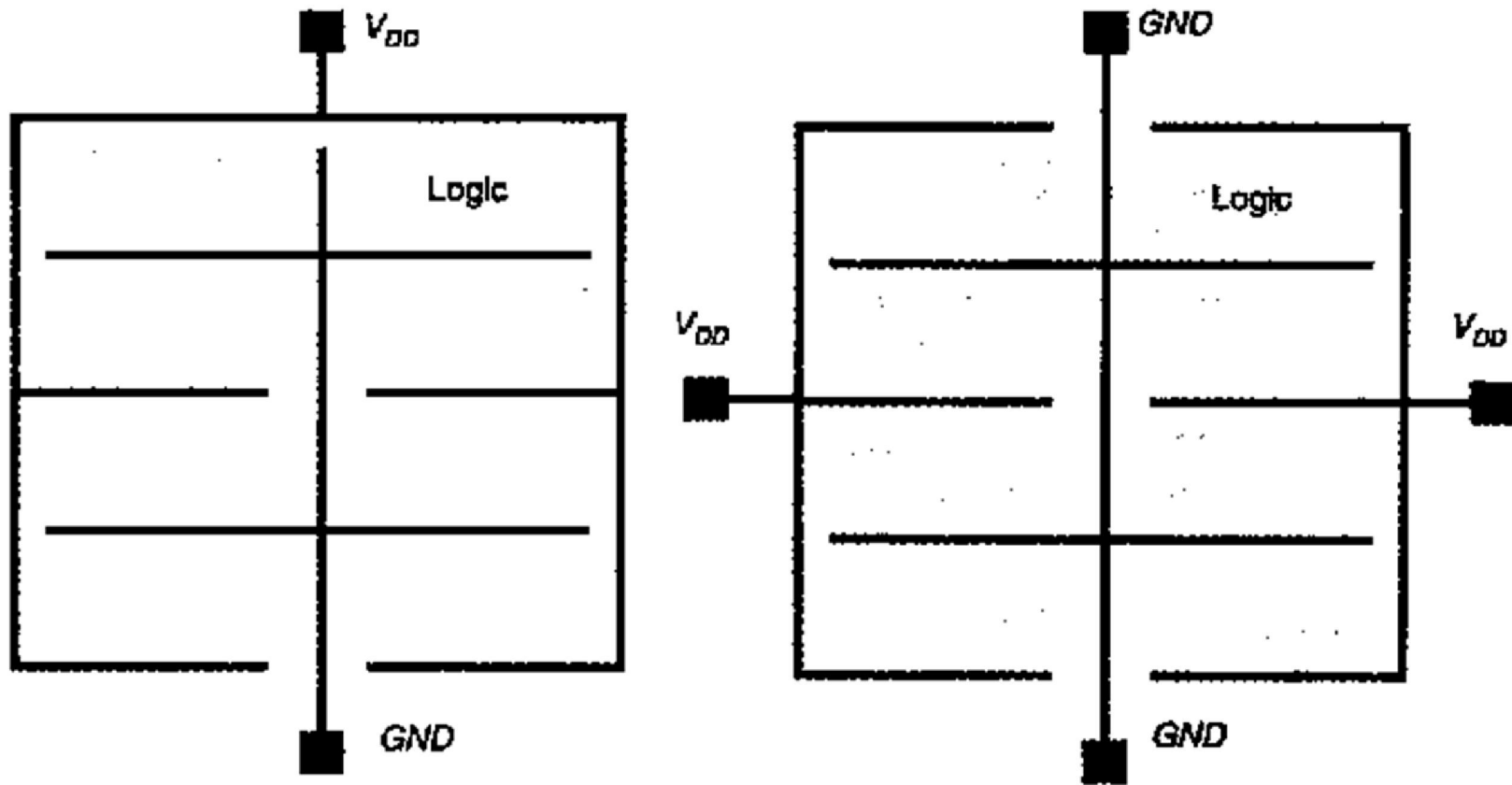



互连线寄生电容：线间串话

 


$$\Delta V_{M2} = \frac{C_m}{C_m + C_v} \Delta V_{M1}$$

$$\Delta V_{M2} = \frac{80}{80 + 40} \times 2.5 = 1.67(\text{V})$$

线间串话对电路影响

  


避免Cross Talk的措施


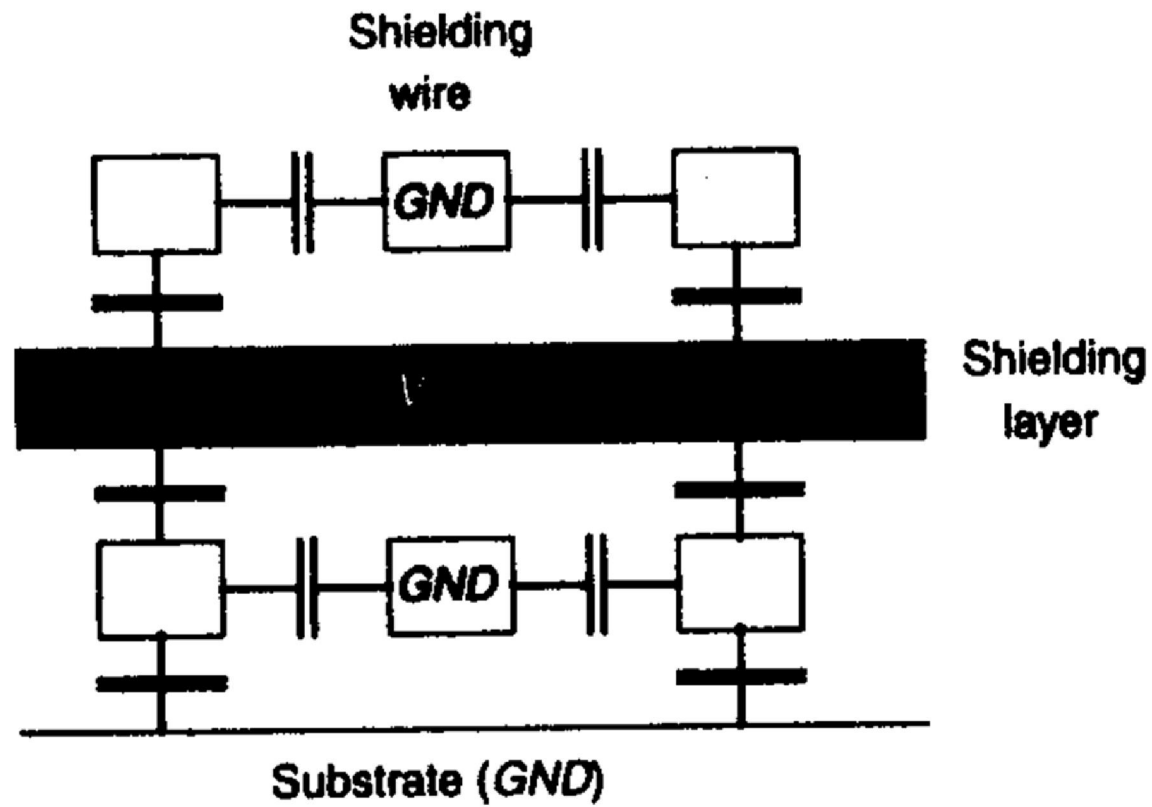


互连线

 
- 寄生电容
- 寄生电阻
- 寄生电感
- 互连线引起的可靠性问题
- 互连线的**RC**延迟





Simulated Wire Delays

  

互连线延迟限制了电路速度提高

 

互连线RC延迟的集总模型

  



$$C_l \frac{dV_{out}}{dt} = \frac{V_{in} - V_{out}}{R_l}$$

$$V_{out}(t) = \left(1 - e^{-t/\tau}\right) V_{DD}, \quad \tau = R_l C_l$$

$$V_{out} = 50\% V_{DD} \quad t = 0.69\tau$$


$$V_{out} = 90\% V_{DD} \quad t = 2.2\tau$$

连线RC延迟的分布模型

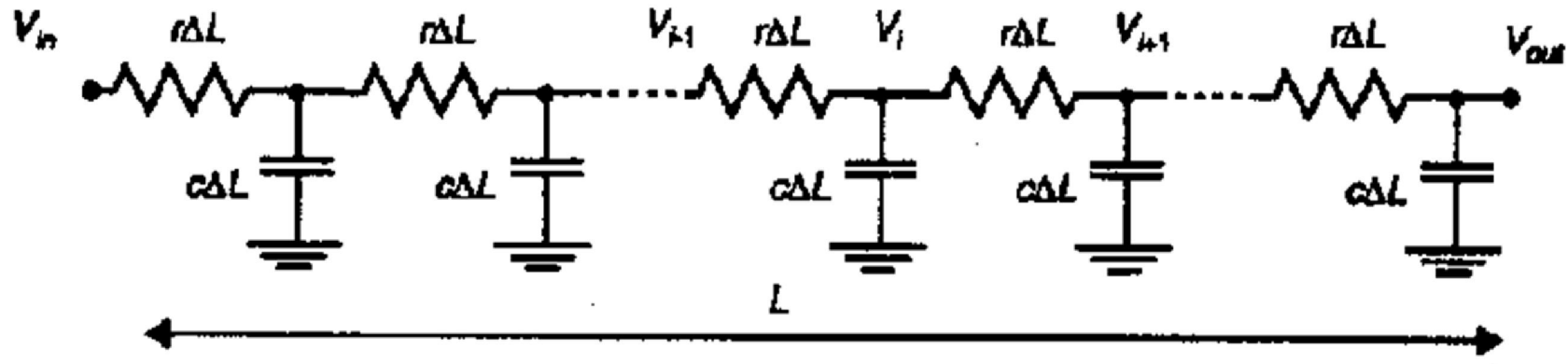 

$$c\Delta L \frac{\partial V_i}{\partial t} = \frac{(V_{i+1} - V_i) + (V_{i-1} - V_i)}{r\Delta L}$$

连线RC延迟的分段集总模型

 

$$\tau(V_{out}) = (\Delta L)^2 (rc + 2rc + \dots + Nrc), \quad \Delta L = L/N$$


$$\tau(V_{out}) = rc(\Delta L)^2 \left[\frac{N(N+1)}{2} \right] = \frac{rcL^2}{2} = \frac{RC}{2}$$









分布RC模型与集总RC模型的差别

电压变化范围	集总RC模型	分布RC模型
$0 \sim 50\% (t_{pd})$	$0.69RC$	$0.38 RC$
$0 \sim 63\% (\tau)$	RC	$0.5 RC$
$10\% \sim 90\% (t_r)$	$2.2 RC$	$0.89 RC$


分布RC模型与集总RC模型的模拟结果

 

电路模拟中近似的分布RC模型

      


互连线RC延迟的模拟实例

 


polysilicon interconnect line

互连线RC延迟的模拟结果

 

Elmore的RC网络延迟模型

 


$$\tau = \sum_{i=1}^N R_i \sum_{j=i}^N C_j = \sum_{i=1}^N C_i \sum_{j=1}^i R_j$$

$$\tau_i = C_1 R_1 + C_2 (R_1 + R_2) + \dots + C_i (R_1 + R_2 + \dots + R_i)$$

Elmore模型
 
$$\tau_{D1} = c_1 r_1 \quad \tau_{D2} = c_1 r_1 + c_2 (r_1 + r_2)$$




$$\tau_{Di} = c_1 r_1 + c_2 (r_1 + r_2) + \dots + c_i (r_1 + r_2 + \dots + r_i)$$

Elmore delay equation $\tau_{DN} = \sum c_i r_{ii} = \sum_{i=1}^N c_i \sum_{j=1}^i r_j$


$$\tau_{Di} = c_1 r_{eq} + 2c_2 r_{eq} + 3c_3 r_{eq} + \dots + i c_i r_{eq}$$

芯片面积增大引起的连线变化

 

$$L_m = \frac{\sqrt{A}}{2}$$

芯片面积增大引起的连线变化

 

$$L_M \approx \frac{\sqrt{A_D}}{2}$$

$$t_p = 0.69RC$$


$$= 0.69\rho \frac{L_M}{W \cdot T} \cdot k \left(\frac{\epsilon_0 \epsilon_{ox}}{H} WL_M + \frac{\epsilon_0 \epsilon_{ox}}{S} TL_M \right)$$

$$t_p = \alpha \epsilon_0 \epsilon_{ox} \rho \frac{A_D}{\lambda^2}$$




减小连线**RC**延迟的措施

 
- 合理的连线设计
- 优化的按比例缩小
- 多层互连技术
- 采用新的低阻连线材料
- 采用新的低 k 介质材料



多层互连技术

 

铜互连和低k介质

 

连线延迟的最终限制

