



# 静态CMOS逻辑电路

---

## 4.4 与非门/或非门



# 静态CMOS逻辑电路

---


- **4.4** 与非门/或非门
- **4.5** 复杂逻辑门的设计
- **4.6 CMOS**逻辑电路的功耗




# 与非门/或非门

---

- 与非门的直流特性
- 与非门的瞬态特性
- 与非门的设计
- 或非门

 


## 从反相器到逻辑门的构成

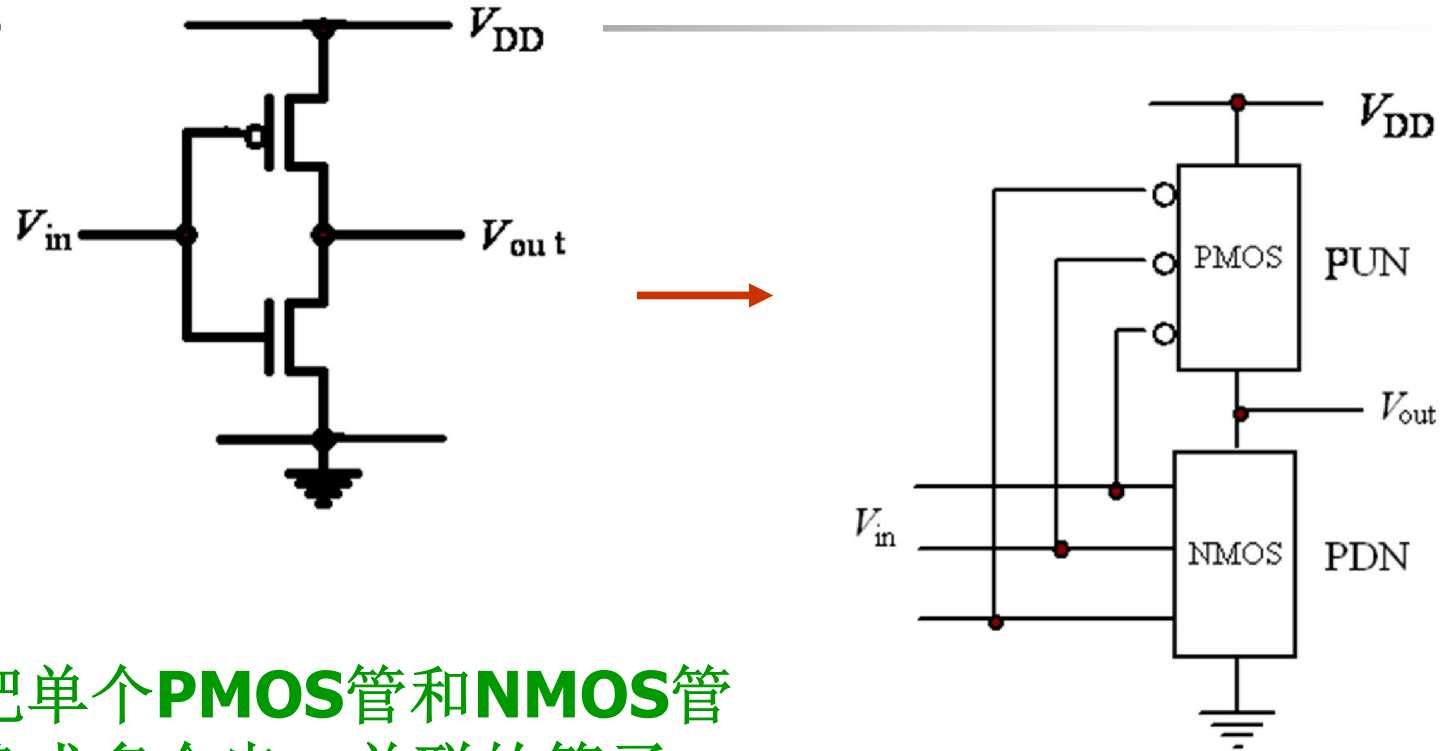


把单个**PMOS**管和**NMOS**管  
换成多个串、并联的管子

# CMOS与非门

电路图

 

逻辑符号与真值表

 

$A$	$B$	$Y$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

## CMOS二输入与非门

## 一、直流电压传输特性


使用等效反相器方法分析

分两种情况：

1. 两个输入信号同步
2. 两个输入信号不同步



$A$	$B$	$Y$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

**注意：** 对不同输入状态，等效反相器参数不同。

 

# 直流电压传输特性—两个输入信号同步

如果两个输入信号同步

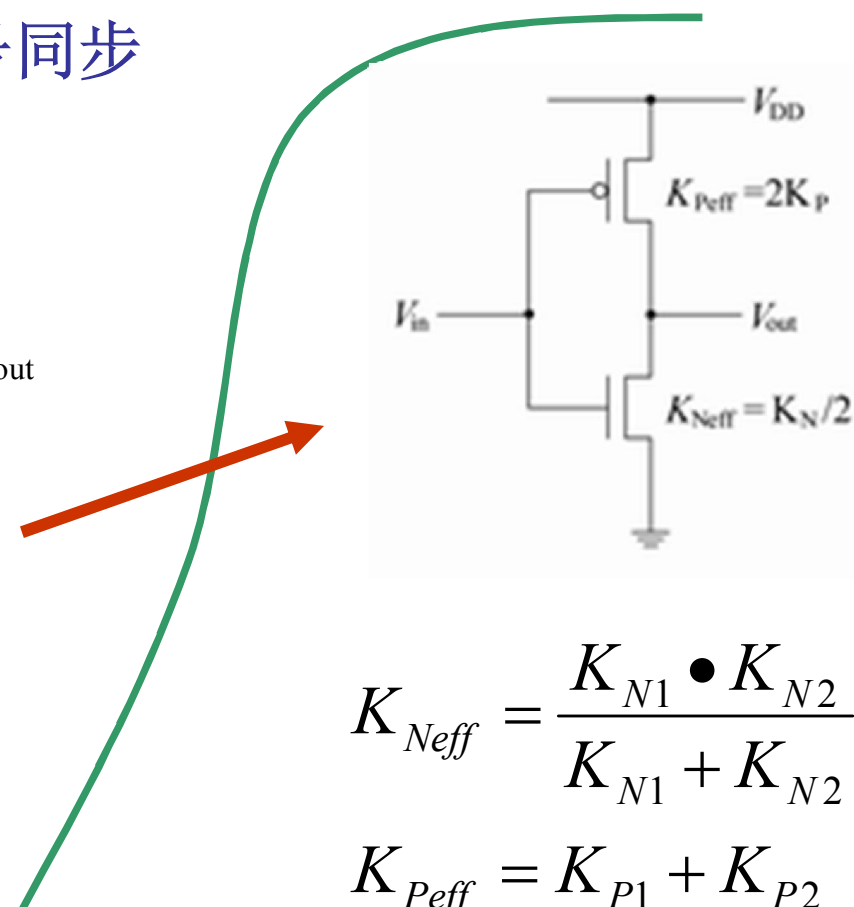 

$$K_{Neff} = \frac{K_{N1} \cdot K_{N2}}{K_{N1} + K_{N2}}$$

$$K_{Peff} = K_{P1} + K_{P2}$$

## 两输入同步情况下逻辑阈值电平


$$V_{it} = \frac{V_{TN} + \sqrt{1/K_{\text{reff}}} (V_{DD} + V_{TP})}{1 + \sqrt{1/K_{\text{reff}}}}, \quad K_{\text{reff}} = \frac{K_{\text{Neff}}}{K_{\text{Peff}}} = K_N / 4K_P$$

$$V_{it} = \frac{V_{TN} + 2\sqrt{1/K_r} (V_{DD} + V_{TP})}{1 + 2\sqrt{1/K_r}}$$

$$K_r = K_N / K_P$$

若  $K_N = K_P$ ,  $V_{TN} = -V_{TP}$ ,
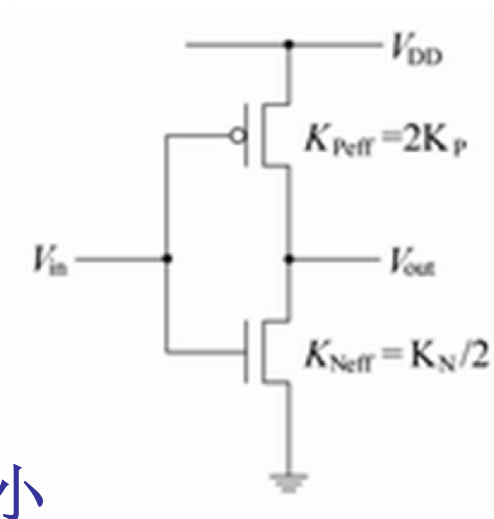
$$V_{it} = \frac{2V_{DD} - V_{TN}}{3} \quad \text{高电平噪声容限变小}$$



若要求最大的噪声容限  $V_{it} = \frac{1}{2} V_{DD}$ , 则  $K_N / K_P = 4$



# 直流电压传输特性— 两个输入信号不同步

## 特性条件

B固定在 $V_{DD}$ ，输出随A变化的关系

A固定在 $V_{DD}$ ，输出随B变化的关系


## 等效反相器

$$K_{Peff} = K_P, \quad K_{Neff} \approx K_N / 2$$

$$K_{reff} = K_{Neff} / K_{Peff} = K_r / 2$$



等效反相器阈值
 
$$V_{it} = \frac{V_{TN} + \sqrt{2/K_r} (V_{DD} + V_{TP})}{1 + \sqrt{2/K_r}}$$



A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

## 二输入与非门的直流电压传输特性曲线

  

*Issue:*  
*A变化和B变化的差别*

等效反相器阈值  $V_{it} = \frac{V_{TN} + \sqrt{2/K_r}(V_{DD} + V_{TP})}{1 + \sqrt{2/K_r}}$

$V_{it} = \frac{V_{TN} + 2\sqrt{1/K_r}(V_{DD} + V_{TP})}{1 + 2\sqrt{1/K_r}}$

## 分析n输入与非门的直流特性


n个输入信号同步时的逻辑阈值

$$V_n = \frac{V_{TN} + n\sqrt{1/K_r} (V_{DD} + V_{TP})}{1 + n\sqrt{1/K_r}}$$

n个输入信号不同步时  
忽略衬偏效应, 有 (n-1) 种情况

n个输入信号只有1个输入变化,  
其余固定在高电平的逻辑阈值
 
$$V_1 = \frac{V_{TN} + \sqrt{n/K_r} (V_{DD} + V_{TP})}{1 + \sqrt{n/K_r}}$$



最佳直流特性

$$V_{NLM} = V_{NHM}$$

$$V_{NLM} = V_1, \quad V_{NHM} = V_{DD} - V_n$$

$$K_N / K_P = n^{3/2}$$



# 与非门/或非门

---

- 与非门的直流特性
- 与非门的瞬态特性
- 与非门的设计
- 或非门

## 二 与非门瞬态特性

### 使用等效反相器方法分析

#### 1. 上升时间

$$t_r = \tau_r \left[ \frac{\alpha_P - 0.1}{(1 - \alpha_P)^2} + \frac{1}{2(1 - \alpha_P)} \ln \left( \frac{1.9 - 2\alpha_P}{0.1} \right) \right]$$

$$\tau_r = \frac{C_L}{K_{Peff} V_{DD}}$$

最坏情况

$$K_{Peff} = K_P$$


#### 2. 下降时间

$$t_f = \tau_f \left[ \frac{\alpha_N - 0.1}{(1 - \alpha_N)^2} + \frac{1}{2(1 - \alpha_N)} \ln \left( \frac{1.9 - 2\alpha_N}{0.1} \right) \right]$$

$$\tau_f = \frac{C_L}{K_{Neff} V_{DD}}$$

$$K_{Neff} = K_N / n$$

# 传输延迟时间：阶跃输入

 

- 输入信号变化到输出信号变化**50%**的时间

$$t_1 = \frac{\tau_r (\alpha_P - u_1)}{(1 - \alpha_P)^2} \quad t_2 = \frac{\tau_r}{2(1 - \alpha_P)} \ln \left( \frac{1 + u_2 - 2\alpha_P}{1 - u_2} \right)$$

取：  $t_r = t_1(u_1 = 0) + t_2(u_2 = 0.5)$

$$t_{pLH} = \frac{C_L}{K_{peff} (V_{DD} - |V_{TP}|)} \left[ \frac{|V_{TP}|}{V_{DD} - |V_{TP}|} + \frac{1}{2} \ln \left( \frac{4(V_{DD} - |V_{TP}|)}{V_{DD}} - 1 \right) \right]$$
$$= \tau_r \left[ \frac{\alpha_P}{(1 - \alpha_P)^2} + \frac{1}{2(1 - \alpha_P)} \ln(3 - 4\alpha_P) \right]$$

# 传输延迟：非阶跃输入近似

- 等效反相器
- 用**PMOS**和**NMOS**的等效导电因子

$$t_p = \frac{t_{pHL} + t_{pLH}}{2}$$


$$t_{pHL} = \frac{C_L \Delta V_{HL}}{I_{av,HL}} \approx \tau_f \frac{1}{(1 - \alpha_N)^2}$$

$$t_{pLH} = \frac{C_L \Delta V_{LH}}{I_{av,LH}} \approx \tau_r \frac{1}{(1 - \alpha_P)^2}$$

$$t_p = \frac{1}{2} \tau_r \left[ \frac{1}{K_r (1 - \alpha_N)^2} + \frac{1}{(1 - \alpha_P)^2} \right]$$



# 与非门瞬态特性:电容

## 负载电容计算

 



$$C_L = C_{DBN} + nC_{DBP} + C_{in} + C_1$$

## MOS管串并联的影响

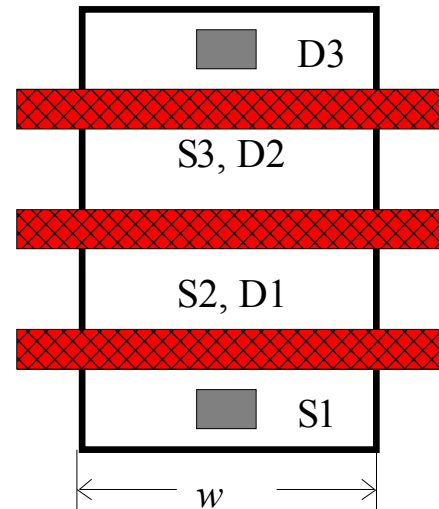 




# 与非门瞬态特性：中间节点电容

  

## 考虑中间节点电容放电

 

$$V_n(t) = V_{DD} e^{-t/\tau}$$

$$\tau = \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^i R_j \right) C_i$$

Elmore模型，也可以  
根据不同要求采用集  
总模型



# 与非门/或非门

---

- 与非门的直流特性
- 与非门的瞬态特性
- 与非门的设计
- 或非门



## 与非门设计考虑

### 根据直流特性设计

$$V_{\text{NLM}} = V_{\text{NHM}}$$

$$V_1 + V_n = V_{\text{DD}}$$

$$\Rightarrow K_r = K_N / K_P = n^{3/2}$$


### 根据瞬态特性设计

$$\tau_r = \tau_f$$

$$\Rightarrow K_{\text{Neff}} = K_{\text{Peff}} \quad \text{对称与非门}$$

$$\Rightarrow K_r = K_N / K_P = n$$

# 对称与非门的瞬态特性：RC近似

 


$$K_{\text{Neff}} = K_{\text{Peff}}$$

对称与非门

$$\Rightarrow K_r = K_N / K_P = n$$

- 设电子迁移率为空穴2倍，器件阈值相等，工艺允许最小沟道宽度为 $W_0$ ，宽度为 $W_0$ 的PMOS导电因子为 $K_0$ ，沟道等效电阻为 $R_0$ ，源漏区电容为 $C_0$
- 对称与非门： $W_N = \frac{n}{2} W_P = \frac{nW_0}{2}$
- 则NMOS串联等效电阻也为 $R_0$

# 对称与非门的瞬态特性：RC近似

 

$$W_N = \frac{n}{2} W_P = \frac{nW_0}{2}$$



- 没有负载情况，对串联NMOS利用RC集总模型，则Y点的总电容

$$C_Y = nC_0 + n \frac{n}{2} C_0 = n \left( \frac{n}{2} + 1 \right) C_0$$

- 如果忽略NMOS串联网络的中间节点电容

$$C_Y = nC_0 + \frac{n}{2} C_0 = \frac{3n}{2} C_0$$


# Fan-In : 扇入

 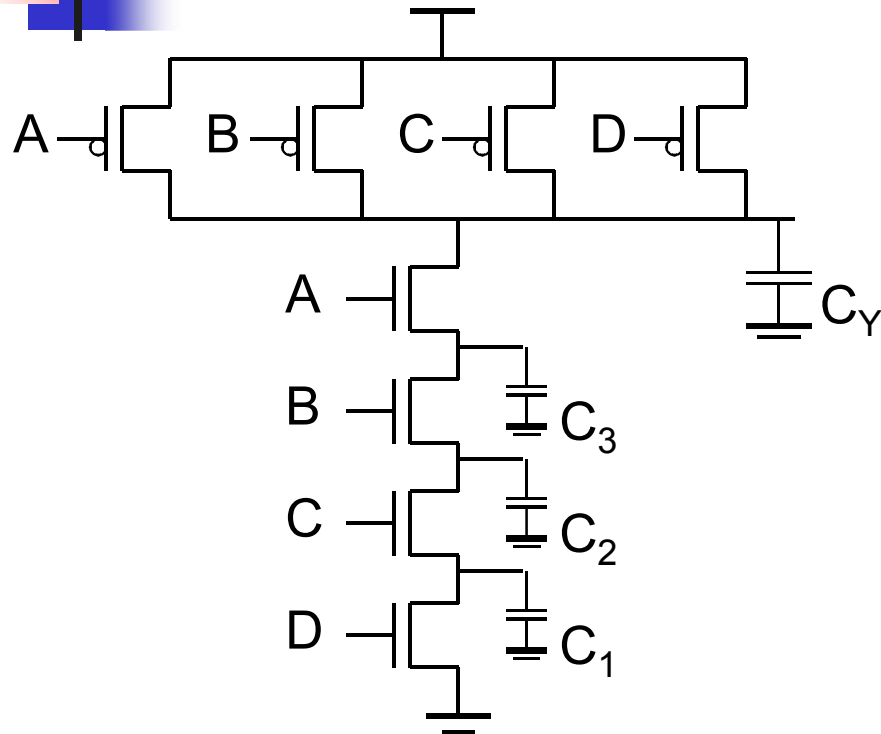

$$C_Y = nC_0 + n\frac{n}{2}C_0 = n\left(\frac{n}{2} + 1\right)C_0$$

## 对称与非门：上升延迟时间

- 最大上升延迟为单个 PMOS 上拉
- 则上升延迟时间同扇入的数目呈线性关系

 

$$t_{pLH} \propto \frac{3n}{2} R_0 C_0$$

$$W_N = \frac{n}{2} W_P = \frac{nW}{2}$$

$$R_p = R_0$$


$$C_L = nC_0 + \frac{n}{2} C_0 = \frac{3n}{2} C_0$$

## 对称与非门：下降延迟时间

- 下降延迟为串联NMOS下拉
- 则下降延迟时间同扇入的数目呈平方关系

$$t_{pHL} \propto \frac{n^2 + 2n}{2} R_0 C_0$$

 - 当n较大时，对称与非门的上升和下降延迟差别较多
- 对称与非门只是等效导电因子相等



$$W_N = \frac{n}{2} W_P = \frac{nW}{2}$$

$$\mathbf{R_n = R_0}$$


$$C_L = n \left( \frac{n}{2} + 1 \right) C_0$$



# $t_p$ as a Function of Fan-In

$$t_{pHL} \propto \frac{n^2 + 2n}{2} R_0 C_0$$

$$t_{pLH} \propto \frac{3n}{2} R_0 C_0$$

 


quadratic

数字逻辑门的扇入数目一般不大于4

linear

# 对称与非门：噪声容限

 

$$V_n = \frac{V_{TN} + n\sqrt{1/K_r} (V_{DD} + V_{TP})}{1 + n\sqrt{1/K_r}}$$

$$V_1 = \frac{V_{TN} + \sqrt{n/K_r} (V_{DD} + V_{TP})}{1 + \sqrt{n/K_r}}$$

对称与非门


$$K_{Neff} = K_{Peff}$$

$$\Rightarrow K_r = K_N / K_P = n$$

- 则低电平噪声容限  $V_{NLM} = V_{DD}/2$ ，高电平噪声容限：

$$V_{NHM} = V_{DD} - \frac{V_{TN} + \sqrt{n} (V_{DD} + V_{TP})}{1 + \sqrt{n}}$$

## 对称与非门：面积

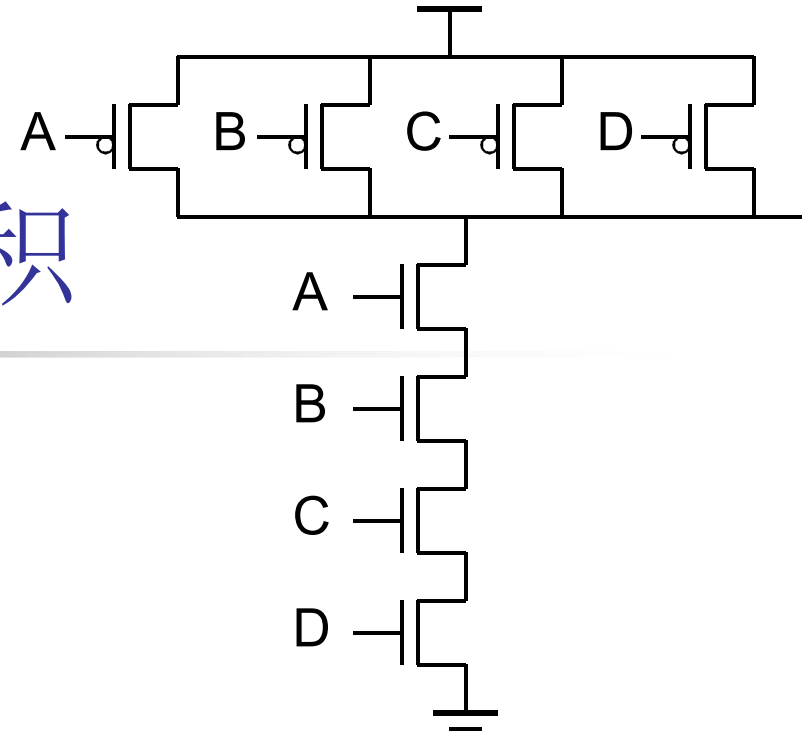

- 用电路中所有器件的宽度之和间接表示面积
- **W<sub>0</sub>**为**PMOS**的宽度，则**N**输入对称与非门的面积随着扇入的数目平方增加

$$\Rightarrow K_{\text{Neff}} = K_{\text{Peff}}$$

$$\Rightarrow K_r = K_N / K_P = n$$

$$W_{\text{total}} = nW_0 + \frac{n^2}{2}W_0 = \frac{n^2 + 2n}{2}W_0$$

$$W_N = \frac{n}{2}W_P = \frac{nW_0}{2}$$




# 与非门/或非门

---


- 与非门的直流特性
- 与非门的瞬态特性
- 与非门的设计
- 或非门

# CMOS或非门

 

电路图



逻辑图

 

$A$	$B$	$Y$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

真值表

## 或非门的直流电压传输特性曲线

  

**A和B同步变化**

$$V_{it} = \frac{V_{TN} + \frac{1}{2} \sqrt{1/K_r} (V_{DD} + V_{TP})}{1 + \frac{1}{2} \sqrt{1/K_r}}$$

**一个输入变化**


$$V_{it} = \frac{V_{TN} + \sqrt{1/2K_r} (V_{DD} + V_{TP})}{1 + \sqrt{1/2K_r}}$$

## n输入或非门直流特性

n输入同步变化与1个输入变化的逻辑阈值

$$V_1 = \frac{V_{TN} + \sqrt{1/nK_r}(V_{DD} - V_{TP})}{1 + \sqrt{1/nK_r}}$$
 
$$V_n = \frac{V_{TN} + \frac{1}{n}\sqrt{1/K_r}(V_{DD} - V_{TP})}{1 + \frac{1}{n}\sqrt{1/K_r}}$$



考虑n输入同步变化与1个输入变化两种极端情况

$$V_{NLM} = V_n$$

$$V_{NHM} = V_{DD} - V_1$$

## n输入或非门瞬态特性

### 1. 上升时间

$$t_r = \tau_r \left[ \frac{\alpha_P - 0.1}{(1 - \alpha_P)^2} + \frac{1}{2(1 - \alpha_P)} \ln \left( \frac{1.9 - 2\alpha_P}{0.1} \right) \right]$$

$$\tau_r = \frac{C_L}{K_{Peff} V_{DD}}$$

### 2. 下降时间

$$t_f = \tau_f \left[ \frac{\alpha_N - 0.1}{(1 - \alpha_N)^2} + \frac{1}{2(1 - \alpha_N)} \ln \left( \frac{1.9 - 2\alpha_N}{0.1} \right) \right]$$

$$\tau_f = \frac{C_L}{K_{Neff} V_{DD}}$$

**注意：** 上升时间要考虑中间节点电容充电

负载电容  $C_L = nC_{DBN} + C_{DBP} + C_{in} + C_l$





## 或非门设计考虑

### 根据直流特性设计

$$V_{\text{NLM}} = V_{\text{NHM}}$$

$$V_1 + V_n = V_{\text{DD}}$$

$$\Rightarrow K_r = K_N / K_P = n^{-3/2}$$

### 根据瞬态特性设计

$$\tau_r = \tau_f$$

$$\Rightarrow K_{\text{Neff}} = K_{\text{Peff}}$$

$$\Rightarrow K_r = K_N / K_P = n^{-1}$$


# 对称或非门的瞬态特性：RC近似

$$\tau_r = \tau_f$$

$$\Rightarrow K_{\text{Neff}} = K_{\text{Peff}}$$

$$\Rightarrow K_r = K_N / K_P = n^{-1}$$


对称或非门

 

- 电子迁移率为空穴2倍，器件阈值相等
- 对称或非门：取宽度 $W_p = W_0$ 的PMOS，定义其漏区电容为 $C_0$ ，等效电阻 $R_p = R_0$
- 则器件宽度应为 $W_N = \frac{W_0}{2}$ ， $W_P = nW_0$ ，等效电阻均为为 $R_0$

# 对称或非门的瞬态特性：RC近似

$$W_N = \frac{W_0}{2}, W_P = nW_0$$

 


- 没有负载情况，串联PMOS利用RC集总模型，则Y点的电容

$$C_Y = \frac{n}{2} C_0 + n * n C_0 = n \left( n + \frac{1}{2} \right) C_0$$

## 对称或非门：上升延迟时间

- 上升延迟为PMOS串联上拉
- 则上升延迟时间同扇入的数目呈平方关系

 

$$t_{pLH} \propto \left(n^2 + \frac{n}{2}\right) R_0 C_0$$

$$W_N = \frac{W_0}{2}, W_P = nW_0$$

$$\mathbf{R_n = R_0}$$


$$C_Y = n \left(n + \frac{1}{2}\right) C_0$$

## 对称或非门：下降延迟时间

- 下降延迟为单管NMOS下拉
- 则下降延迟时间同扇入的数目呈线性关系

$$t_{pHL} \propto \frac{3n}{2} R_0 C_0$$

 - 当n较大时，对称或非门的上升和下降延迟差别很大
- 对称或非门只是等效导电因子相等



$$W_N = \frac{W_0}{2}, W_P = nW_0$$


$$\mathbf{R_p = R_0}$$

$$C_L = \frac{3}{2} nC_0$$


# $t_p$ as a Function of Fan-In

$$t_{pLH} \propto \left(n^2 + \frac{n}{2}\right) R_0 C_0$$

$$t_{pHL} \propto \frac{3n}{2} R_0 C_0$$

 

# 对称或非门：噪声容限

 

$$V_n = \frac{V_{TN} + \frac{1}{n} \sqrt{1/K_r} (V_{DD} + V_{TP})}{1 + \frac{1}{n} \sqrt{1/K_r}}$$

$$V_1 = \frac{V_{TN} + \sqrt{1/nK_r} (V_{DD} + V_{TP})}{1 + \sqrt{1/nK_r}}$$

- 则高电平噪声容限  $V_{NHM}$   
 $= V_{DD}/2$ ，低电平噪声容限：

$$V_{NLM} = V_n = \frac{V_{TN} + \sqrt{1/n} (V_{DD} + V_{TP})}{1 + \sqrt{1/n}}$$

## 对称或非门


$$\tau_r = \tau_f$$

$$\Rightarrow K_{Neff} = K_{Peff}$$

$$\Rightarrow K_r = K_N / K_P = n^{-1}$$

## 对称或非门：面积

- 用电路中所有器件的宽度之和间接表示面积

 

- **W**为单位宽度，则**N**输入对称或非门的面积随着扇入的数目平方增加

$$W_N = \frac{W_0}{2}, W_P = nW_0$$

$$W_{total} = \frac{nW_0}{2} + n^2W_0 = \frac{2n^2 + n}{2}W_0$$



# 对称设计：与非门/或非门

- 与非门实现电路效率更高

## 对称与非门

$$W_N = \frac{n}{2} W_P = \frac{nW_0}{2}$$

$$t_{pHL} \propto \frac{n^2 + 2n}{2} R_0 C_0$$

$$t_{pLH} \propto \frac{3n}{2} R_0 C_0$$

$$W_{total} = \frac{n^2 + 2n}{2} W_0$$

## 对称或非门

$$W_N = \frac{W_0}{2}, W_P = nW_0$$

$$t_{pLH} \propto \left(n^2 + \frac{n}{2}\right) R_0 C_0$$

$$t_{pHL} \propto \frac{3n}{2} R_0 C_0$$

$$W_{total} = \frac{2n^2 + n}{2} W_0$$



## 或非门设计范例

采用**0.6**微米工艺，设计一个两输入或非门，

- 要求在最坏情况下输出上升时间和下降时间不大于**0.5ns**
- 已知：

$$C_L = 1\text{pF}, \quad V_{DD} = 5\text{V}, \quad V_{TN} = 0.8\text{V}, \quad V_{TP} = -0.9\text{V}$$

$$K'_N = 120\mu\text{A}/\text{V}^2, \quad K'_P = 60\mu\text{A}/\text{V}^2$$

## 采用等效反相器方法

根据 
$$t_r = \frac{C_L}{K_{\text{peff}} V_{\text{DD}}} \left[ \frac{\alpha_p - 0.1}{1 - \alpha_p} + \frac{1}{2(1 - \alpha_p)} \ln \frac{1.9 - 2\alpha_p}{0.1} \right]$$

可得到 
$$K_{\text{peff}} = 7.4 \times 10^{-4} (\text{A/V}^2)$$

同理可得到 
$$K_{\text{Neff}} = 6.90 \times 10^{-4} (\text{A/V}^2)$$

或非门中**2个PMOS管串联** 
$$K_{\text{p1}} = K_{\text{p2}} = 2K_{\text{peff}} = 14.8 \times 10^{-4} (\text{A/V}^2)$$




最坏情况下只有一个**NMOS管导通** 
$$K_{\text{N1}} = K_{\text{N2}} = K_{\text{Neff}} = 6.90 \times 10^{-4} (\text{A/V}^2)$$

则有 
$$L_{\text{N}} = L_{\text{P}} = 0.6 \mu\text{m}$$

$$W_{\text{P1}} = W_{\text{P2}} = 28.56 \approx 29 (\mu\text{m})$$

$$W_{\text{N1}} = W_{\text{N2}} = 6.9 \approx 7 (\mu\text{m})$$

## 与非门、或非门版图实例

   

# 四输入与非门

