

第五章 数字集成电路基本模块

5.2 加法器




计算机组成

INPUT-OUTPUT

MEMORY

CONTROL

 

数据通路（运算器）


- 加法器、移位器、乘法器等组成，加法器是运算器的核心电路

加法器

- 二进制加法
- 加法器结构设计
- 加法器电路设计

二进制加法

 - 两个n位二进制数据与进位输入信号进行加法运算，产生1个n位的加法和与一个进位输出信号



$$S = A \oplus B \oplus C_i$$

$$= ABC_i + ABC_i + ABC_i + ABC_j$$

$$C_o = AB + BC_i + AC_i$$

全加器：1位加法器

 

$$\begin{aligned} S &= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC \\ &= (\overline{AB} + A\overline{B})\overline{C} + (AB + \overline{A}\overline{B})C \\ &= [(\overline{AB} + A\overline{B}) + C] \cdot [(\overline{AB} + A\overline{B}) + \overline{C}] \\ &= (\overline{AB} + A\overline{B}) \cdot \overline{C} + (\overline{AB} + A\overline{B}) \cdot C \\ &= (\overline{AB} + A\overline{B} + C) \cdot \overline{C} + (\overline{AB} + A\overline{B}) \cdot (AB + \overline{A}\overline{B} + C) \\ &= \overline{\overline{AB} + A\overline{B} + C} + \overline{(\overline{AB} + A\overline{B})} + \overline{AB + \overline{A}\overline{B} + C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} CO &= \overline{ABC} + \overline{AB}C + A\overline{B}\overline{C} + ABC \\ &= AB + AC + BC = AB(A + B) + (A + B)C \\ &= (A + B) \cdot (AB + \overline{A}\overline{B} + C) \\ &= \overline{\overline{AB} + \overline{AB} + \overline{A}\overline{B} + C} \end{aligned}$$

A	B	C	S	CO
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


一位全加器实现方案

确定电路结构




经过变换使串联管子的数目减少，2个AOI门刚好形成镜像对称的电路形式



全加器版图设计

 

 1. 减小面积：把所有MOS管都取相同的 W/L , 尽可能小尺寸。
2. 简化版图设计：所有多晶硅栅都是简单的直条矩形，并按同一方向排列。
3. 便于做阱区：所有PMOS管集中在上半部，所有NMOS管集中在下半




全加器版图优化

  

- 1. 考虑到空穴迁移率比电子迁移率低, PMOS宽度加大。
- 2. 关键路径上的延迟: 产生CO的AOI门中所有MOS管的尺寸要大一些。
- 3. 电容的影响: 在产生S的AOI门中为避免3个串联MOS管中间结点电容的影响, 把晚来的信号C接到最靠近输出结点的MOS管。

与未优化前相比, 面积增加了17%, 延迟减少了50%。



用传输门实现全加器

 


只有20个MOSFET构成!

$$S = (A \oplus B)C + (A \oplus B)\bar{C}$$
  
$$CO = (A \oplus B)C + (\bar{A} \oplus B)A$$




Full-Adder

 

A	B	C_i	S	C_o	<i>Carry status</i>
0	0	0	0	0	delete
0	0	1	1	0	delete
0	1	0	1	0	propagate
0	1	1	0	1	propagate
1	0	0	1	0	propagate
1	0	1	0	1	propagate
1	1	0	0	1	generate
1	1	1	1	1	generate

多位二进制加法器

 - 两个n位二进制数据与进位输入信号进行加法运算，产生1个n位的和与一个进位输出信号



$$\begin{aligned}S &= A \oplus B \oplus C_i \\&= ABC_i + ABC_i + ABC_i + ABC_i \\C_0 &= AB + BC_i + AC_i\end{aligned}$$

Express Sum and Carry as a function of P, G, D

Define 3 new variable which ONLY depend on A, B

$$\text{Generate } (G) = AB$$

$$\text{Propagate } (P) = A \oplus B$$

$$\text{Delete} = \overline{\overline{A}} \overline{\overline{B}}$$

$$C_o(G, P) = G + PC_i$$

$$S(G, P) = P \oplus C_i$$

A	B	C_i	S	C_o	Carry status
0	0	0	0	0	delete
0	0	1	1	0	delete
0	1	0	1	0	propagate
0	1	1	0	1	propagate
1	0	0	1	0	propagate
1	0	1	0	1	propagate
1	1	0	0	1	generate
1	1	1	1	1	generate

Can also derive expressions for S and C_o based on D and P


Note that we will be sometimes using an alternate definition for

$$\text{Propagate } (P) = A + B$$

加法器


- 二进制加法
- 加法器结构设计
- 加法器电路设计

行波进位加法器 (RCA)

 

- ◆ 行波进位的并行加法器
- ◆ 问题：高位要等待低位产生进位

The Ripple-Carry Adder

 

Worst case delay linear with the number of bits

$$t_d = O(N)$$

$$t_{\text{adder}} = (N-1)t_{\text{carry}} + t_{\text{sum}}$$

Goal: Make the fastest possible carry path circuit


A 64-bit Adder/Subtractor

利用64个全加器实现的行波进位加法器 (RCA)

减法功能 – 根据控制信号 (add/subt) 对被操作数进行取反和加一操作，实现二进制减法

RCA

 - 优点: simple logic, so small (low cost)
- 缺点: slow ($O(N)$ for N bits) and lots of glitching (so lots of energy consumption)




加法器中的进位链

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1} = G_i + p_i C_{i-1}$$


$G_i = A_i B_i$ 进位产生函数

$P_i = A_i \oplus B_i$ 进位传递函数

 

当 $G_i=1$ 时不管低位的进位是什么值，本位的进位输出都是“1”；
当 $P_i=1$ 时则把低位的进位输出 C_{i-1} 直接作为本位的进位输出传送下去。

加法器中的进位链

 

多位加法器：需要组进位产生函数 GG 和组进位传递函数 GP ，利用 GG 和 GP 以及最低位进位输入直接产生组进位输出。


$$\begin{aligned} C_0 &= \overline{\overline{(G_0 \ P_0)}} \cdot \overline{\overline{(G_0 \ C_{in})}} \\ &= \overline{\overline{(G_0 \ P_0)}} \cdot \overline{\overline{(G_0 \ C_{in})}} \\ &= (G_0 + P_0) \cdot (G_0 + C_{in}) \\ &= G_0 + G_0 P_0 + P_0 C_{in} \\ &= G_0 + P_0 C_{in} \end{aligned}$$

$$GG = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0$$


$$GP = P_3 P_2 P_1 P_0$$

$$C_3 = GG + GPC_{in}$$

超前进位加法器 (CLA)

 
 
$$C_{o,k} = f(A_k, B_k, C_{o,k-1}) = G_k + P_k C_{o,k-1}$$



Carry-Lookahead Adder

$$c_i = \bar{a}_i b_i c_{i-1} + a_i \bar{b}_i c_{i-1} + a_i b_i = g_i + p_i c_{i-1}$$

$$\begin{aligned} c_{i+1} &= g_{i+1} + p_{i+1} c_i \\ &= g_{i+1} + p_{i+1} (g_i + p_i c_{i-1}) \\ &= g_{i+1} + p_{i+1} g_i + p_{i+1} p_i c_{i-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_{i+2} &= g_{i+2} + p_{i+2} c_{i+1} \\ &= g_{i+2} + p_{i+2} (g_{i+1} + p_{i+1} g_i + p_{i+1} p_i c_{i-1}) \\ &= g_{i+2} + p_{i+2} g_{i+1} + p_{i+2} p_{i+1} g_i + p_{i+2} p_{i+1} p_i c_{i-1} \end{aligned}$$

Carry-Lookahead Adder


$$G_j = g_{i+3} + p_{i+3}g_{i+2} + p_{i+3}p_{i+2}g_{i+1} + p_{i+3}p_{i+2}p_{i+1}g_i$$

$$P_j = p_{i+3}p_{i+2}p_{i+1}p_i$$

计算p, g信号模块


计算组进位P , G

输出组进位信号 $C_{4(j+1)}$

 


$$C_{4(j+1)} = G_i + P_i C_{4j}$$

32-bit Carry Lookahead Adder

 

配有进位链的加法器

 

- ◆ 多位加法器可以分成4位一组配进位链；
- ◆ 用第二层进位链产生组进位输出

超前进位：电路结构


Expanding Lookahead equations:

$$C_{o,k} = G_k + P_k(G_{k-1} + P_{k-1}C_{o,k-2})$$


All the way:

$$C_{o,k} = G_k + P_k(G_{k-1} + P_{k-1}(\dots + P_1(G_0 + P_0 C_{i,0})))$$

 
$$\begin{aligned} C_3 &= G_3 + P_3 C_2 \\ &= G_3 + P_3 G_2 + \\ &P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 \\ &+ P_3 P_2 P_1 P_0 C_{in} \end{aligned}$$



 
Two-Levels of Logic Implementation of the Carry Block



 
Three-Levels of Logic Implementation of the Carry Block (restricted fan-in)




Logarithmic Look-Ahead Adder

 

A0
B0
A1
B1
A2
B2
A3
B3

 

$$t_p \sim \log_2(N)$$

 

Carry Lookahead Trees

$$C_{o,0} = G_0 + P_0 C_{i,0}$$


$$C_{o,1} = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_{i,0}$$

$$C_{o,2} = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_{i,0}$$

$$= (G_2 + P_2 G_1) + (P_2 P_1)(G_0 + P_0 C_{i,0}) = G_{2:1} + P_{2:1} C_{o,0}$$

Can continue building the tree hierarchically.

Tree Adders

 

Brent-Kung Tree

超前进位加法器的改进-Ling算法

- **Ling**型加法器是一种改进的超前进位结构，考察四位一组的超前进位链：

$$c_i = g_i + p_i c_{i-1} = g_i + t_i c_{i-1} =$$

$$= g_i + t_i g_{i-1} + t_i t_{i-1} g_{i-2} + t_i t_{i-1} t_{i-2} g_{i-3} + t_i t_{i-1} t_{i-2} t_{i-3} c_{i-4}$$

- **Ling**算法中用伪进位信号**h**来代替进位信号

$$h_i = c_i + c_{i-1}$$

$$p_i h_i = p_i (c_i + c_{i-1}) = p_i (g_i + p_i c_{i-1} + c_{i-1}) = p_i g_i + p_i c_{i-1} = p_i c_{i-1}$$

$$g_i h_i = g_i (c_i + c_{i-1}) = g_i (g_i + p_i c_{i-1} + c_{i-1}) = g_i + g_i c_{i-1} = g_i \quad 30$$

$$p_i h_i = p_i(c_i + c_{i-1}) = p_i(g_i + p_i c_{i-1} + c_{i-1}) = p_i g_i + p_i c_{i-1} = p_i c_{i-1}$$

$$g_i h_i = g_i(c_i + c_{i-1}) = g_i(g_i + p_i c_{i-1} + c_{i-1}) = g_i + g_i c_{i-1} = g_i$$

Ling加法器

把以上两式带入进位公式，得到伪进位信号和进位信号之间关系：

$$c_i = g_i + p_i c_{i-1} = g_i h_i + p_i h_i = t_i h_i$$

伪进位信号的传递过程：

$$h_i = c_i + c_{i-1} = g_i + p_i c_{i-1} + c_{i-1} = g_i + c_{i-1} = g_i + t_{i-1} h_{i-1}$$

因此同进位信号一样，伪进位信号可以逐位向上传递，用伪进位信号表示的**4**位一组的超前进位链逻辑为：

$$\begin{aligned} h_i &= g_i + t_{i-1} h_{i-1} = g_i + t_{i-1}(g_{i-1} + t_{i-2} h_{i-2}) = g_i + g_{i-1} + t_{i-1} t_{i-2} h_{i-2} = \\ &= g_i + g_{i-1} + t_{i-1} t_{i-2} g_{i-2} + t_{i-1} t_{i-2} t_{i-3} h_{i-3} = \\ &= g_i + g_{i-1} + t_{i-1} g_{i-2} + t_{i-1} t_{i-2} g_{i-3} + t_{i-1} t_{i-2} t_{i-3} h_{i-4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}c_i &= g_i + p_i c_{i-1} = g_i + t_i c_{i-1} = \\&= g_i + t_i g_{i-1} + t_i t_{i-1} g_{i-2} + t_i t_{i-1} t_{i-2} g_{i-3} + t_i t_{i-1} t_{i-2} t_{i-3} c_{i-4}\end{aligned}$$

CLA-**Ling**算法

$$\begin{aligned}h_i &= g_i + t_{i-1} h_{i-1} = g_i + t_{i-1} (g_{i-1} + t_{i-2} h_{i-2}) = g_i + g_{i-1} + t_{i-1} t_{i-2} h_{i-2} = \\&= g_i + g_{i-1} + t_{i-1} t_{i-2} g_{i-2} + t_{i-1} t_{i-2} t_{i-3} h_{i-3} = \\&= g_i + g_{i-1} + t_{i-1} g_{i-2} + t_{i-1} t_{i-2} g_{i-3} + t_{i-1} t_{i-2} t_{i-3} h_{i-4}\end{aligned}$$

同传统的**CLA**相比，**Ling**算法的逻辑级虽然没有减少，但进位链逻辑的扇入减少一个。在电路实现中，这意味着较短的路径延迟。伪进位的求和逻辑如下：


$$S_i = p_i \oplus c_{i-1} = p_i \oplus t_{i-1} h_{i-1}$$

Ling算法是将关键路径——进位链上的逻辑转移到求和逻辑中，从而减少进位链的关键路径延迟。

加法器


- 二进制加法
- 加法器结构设计
- 加法器电路设计

一种静态CMOS进位链电路

 


$$\begin{aligned}C_3 &= G_3 + P_3 C_2 \\&= G_3 + P_3 G_2 + \\P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 \\&+ P_3 P_2 P_1 P_0 C_{in}\end{aligned}$$

进位链：多输出多米诺

 

$$\begin{aligned}C_3 &= G_3 + P_3 C_2 \\&= G_3 + P_3 G_2 + \\&P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 \\&+ P_3 P_2 P_1 P_0 C_{in}\end{aligned}$$


Example: Domino Adder

 

Propagate


$$\text{Generate } (G) = AB$$

$$\text{Propagate } (P) = A + B$$

 

Generate


Example: Domino Adder

 

Propagate

$$C_o(G, P) = G + PC_i$$


$$S(G, P) = P \oplus C_i$$

 

Generate


Manchester 进位链

Switches controlled by G_i and P_i

 


- Total delay of
 - time to form the switch control signals G_i and P_i
 - setup time for the switches
 - signal propagation delay through N switches in the worst case


4-bit Sliced MCC Adder

 

Domino Manchester Carry Chain Circuit

 

曼彻斯特进位链

 

$\Phi = 0$ Mp导通， C_i 预充到高电平

$\Phi = 1$ Mp截止

若 $P_i = 1$ ， 则 M_1 导通， $C_i = C_{i-1}$


若 $K_i = 1$ ， 则 M_2 导通， $C_i = 0$

若 $P_i = 0$ ， $K_i = 0$ ， 则 C_i 依靠反馈管 M_f 维持高电平

$$K_i = \overline{A_i} \overline{B_i}$$

进位消除函数

Manchester Carry Chain

 

$$\begin{aligned}C_3 &= G_3 + P_3 C_2 \\&= G_3 + P_3 G_2 + \\P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 \\&+ P_3 P_2 P_1 P_0 C_{\text{in}}\end{aligned}$$

- Implement P with pass-transistors
- Implement G with pull-up, kill (delete) with pull-down
- Use dynamic logic to reduce the complexity and speed up

V_{DD}

ϕ

$P_0 \quad P_1 \quad P_2 \quad P_3 \quad P_4$

$C_{i,0}$

$G_0 \quad G_1 \quad G_2 \quad G_3 \quad G_4$

ϕ